

Chapitre 8 — Intensité et circuits en série

Niveau 4e

Discipline Physique-chimie

Type Correction d'exercices

Document corrigé

Cette fiche corrige la feuille d'exercices portant la référence courte : 3AA5091DC9.

Démarche attendue

1. Le système et l'objectif sont identifiés : il faut vérifier expérimentalement une loi dans un circuit à deux lampes.
2. La notion retenue est L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit qui ne compte que des dipôles en série ; les autres données sont discutées.
3. Le traitement s'appuie sur le repère $U = RI$ lorsque celui-ci est pertinent.
4. La conclusion répond à la question, indique l'unité éventuelle et mentionne une limite du modèle.

Réponse rédigée possible

Les observations sont compatibles avec le modèle choisi. Le résultat obtenu est cohérent avec les données et son ordre de grandeur. La conclusion reste valable dans les hypothèses annoncées ; une nouvelle mesure permettrait de tester sa robustesse.

Erreurs fréquentes

- Utiliser toutes les données sans les trier.
- Oublier l'unité ou le sens physique du résultat.
- Donner un calcul sans phrase de conclusion.