

Chapitre 8 — Intensité et circuits en série

Niveau 4e

Discipline Physique-chimie

Type Cours élève

Mots et expressions à placer

— L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit qui ne compte que des dipôles en série

Trace de cours à compléter

1. La question étudiée consiste à vérifier expérimentalement une loi dans un circuit à deux lampes.
2. Le premier repère à mobiliser est _____.
3. Le modèle doit préciser _____ ainsi que les unités utilisées.
4. La conclusion est recevable si _____ et si elle répond à la question.

Schéma de raisonnement

Observation → choix du modèle → traitement → validation → conclusion.

À vérifier avant de ranger la fiche

- Tous les blancs sont complétés avec un vocabulaire scientifique précis.
- Les grandeurs sont accompagnées de leur unité.
- Un exemple personnel illustre au moins une notion.