

Chapitre 9 — Circuits en série et en dérivation

Niveau 5e

Discipline Physique-chimie

Type Correction d'entraînement

Entraînement corrigé

Correction synthétique du sujet de référence : 2F044DE7FD. Barème total : 20 points.

Exercice 1 - Éléments attendus (6 points)

- Une définition exacte de Dipôles en série, dipôles en dérivation.
- Un lien argumenté avec Fonctions précises d'un circuit.
- Une distinction explicite entre observation et interprétation.

Exercice 2 - Démarche (8 points)

1. Sélection des données pertinentes : 2 points.
2. Choix et justification du modèle : 2 points.
3. Traitement cohérent, avec $U = RI$ si nécessaire : 3 points.
4. Conclusion répondant à la question : 1 point.

Exercice 3 - Regard critique (6 points)

La copie doit rétablir l'unité, limiter les chiffres significatifs, comparer l'ordre de grandeur à une référence et proposer une nouvelle mesure. Une autre démarche cohérente est acceptée.